
Sprawozdanie z ćwiczenia EA3 – silnik uniwersalny data wykonania ćwiczenia: 11.05.15 grupa D

Maciej Podsiadło, Piotr Merynda, Dawid Legutki, Damian Paciuch, Łukasz Radzio


1) Charakterystyki mechaniczne

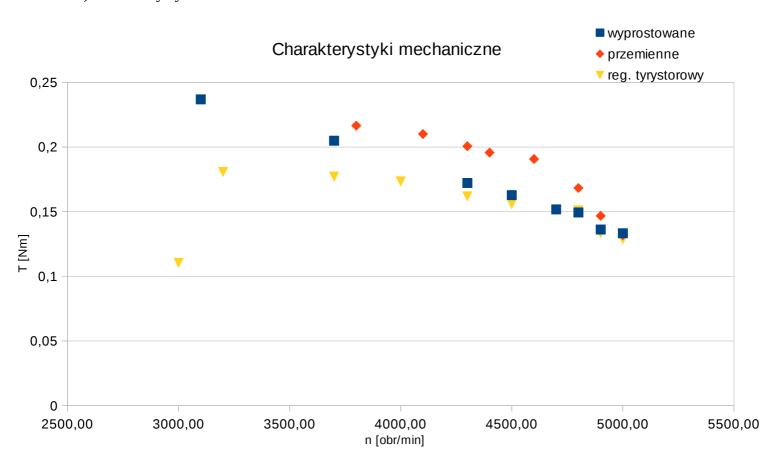

1.1) Obserwacje:

- przy takiej samej prędkości obrotowej można zaobserwować największy moment dla zasilania przemiennego
- najmniejszy moment osiąga się dla zasilania z regulatora tyrystorowego
- dla określonej prędkości obrotowej moment przy zasilaniu z regulatora tyrystorowego jest mniejszy niż dla zasilania przemiennym prądem, co jest spowodowane stratami mocy na tyrystorach.

2) Sprawność w funkcji mocy

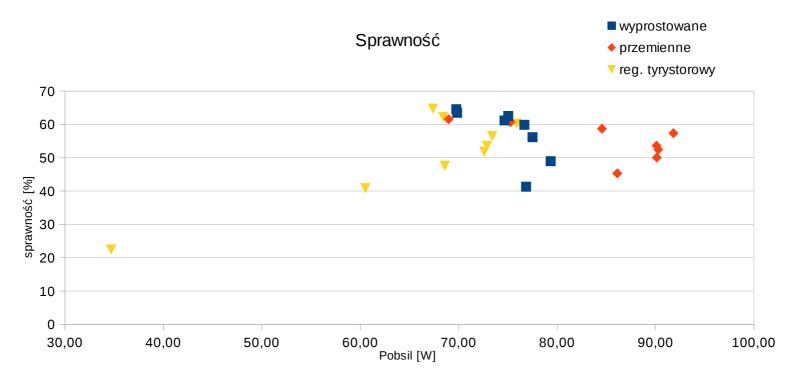

Obserwacje:

- dla prądu przemiennego otrzymaliśmy największą moc na wale
- przedział sprawności silnika niezależnie od zasilania wynosi (40,70)
- natomiast to moc na wale zależy od zasilania, największą otrzymuje się dla zasilania przemiennego, a najmniejszą dla regulatora tyrystorowego

3) Dane pomiarowe oraz wyniki obliczeń

| | | | Za | ısilanie napici | em wyprostow | anym U = 158 | V | | | |
|---|----------|------|--------|-----------------|--------------|--------------|---------|----------|------|-----------|
| n | Ppobsil | Ip | Up | Pod | Pcu | P0 | P_odsil | omega | Т | Sprawność |
| 5000,0 | 0 108,00 | 0,26 | 125,00 | 32,50 | 1,76 | 35,50 | 69,76 | 523,33 | 0,13 | 64,59 |
| 4900,0 | 0 110,00 | 0,28 | 120,00 | 33,60 | 2,04 | 34,20 | 69,84 | 512,87 | 0,14 | 63,49 |
| 4800,0 | 0 120,00 | 0,34 | 115,00 | 39,10 | | 32,93 | 75,03 | 502,40 | 0,15 | 62,53 |
| 4700,0 | 0 122,00 | 0,36 | 110,00 | 39,60 | 3,37 | 31,68 | 74,65 | 491,93 | 0,15 | 61,19 |
| 4500,0 | 0 128,00 | 0,41 | 105,00 | 43,05 | 4,37 | 29,25 | 76,67 | 471,00 | 0,16 | 59,90 |
| 4300,0 | 0 138,00 | | | 45,08 | 5,50 | 26,92 | 77,50 | 450,07 | 0,17 | 56,16 |
| 3700,0 | 0 162,00 | 0,66 | 72,00 | 47,52 | 11,33 | 20,50 | 79,34 | 387,27 | 0,20 | 48,98 |
| 3100,0 | 0 186,00 | 0,83 | 53,00 | 43,99 | 17,91 | 14,94 | 76,84 | 324,47 | 0,24 | 41,31 |
| | | | | | | | | | | |
| zasilanie napieciem przemiennym U = 182 V | | | | | | | | | | |
| n | Ppobsil | lp | - 1- | | Pcu | | P_odsil | omogu | | Sprawność |
| 5000,0 | - 1 | | | 31,72 | | | · · | | 0,13 | 61,59 |
| 4900,0 | | | | 38,40 | | | | | 0,15 | 60,70 |
| 4800,0 | 7 | | | 47,04 | | | | | 0,17 | 58,72 |
| 4600,0 | | · · | | 54,06 | , | , | | | 0,19 | 57,38 |
| 4400,0 | | | | 53,58 | | | | | 0,20 | 53,63 |
| 4300,0 | | | | 54,00 | | | · | | 0,20 | 52,49 |
| 4100,0 | | | | 54,12 | | | | | 0,21 | 50,07 |
| 3800,0 | 0 190,00 | 0,72 | 71,00 | 51,12 | 13,48 | 21,51 | 86,11 | 397,73 | 0,22 | 45,32 |
| | | | | | | | | | | |
| zasilanie z regulatora tyrystorowego | | | | | | | | | | |
| | Ppobsil | lp | - P | | Pcu | | P_odsil | | | Sprawność |
| 5000,0 | | | | 30,25 | | | | · · | 0,13 | 64,78 |
| 4900,0 | | | | 32,20 | | | | <u> </u> | 0,13 | 62,22 |
| 4800,0 | | | | 39,60 | | | | | 0,15 | 60,24 |
| 4500,0 | | | | 40,00 | | | | | 0,16 | 56,47 |
| 4300,0 | | | | 40,92 | , | | · · | · · | 0,16 | 53,58 |
| 4000,0 | | | | 42,50 | | | | | 0,17 | 51,86 |
| 3700,0 | | | | 40,50 | | | | | 0,18 | 47,62 |
| 3200,0 | | | | 35,96 | | | | | 0,18 | 40,89 |
| 3000,0 | 0 154,00 | 0,32 | 56,00 | 17,92 | 2,66 | 14,10 | 34,68 | 314,00 | 0,11 | 22,52 |